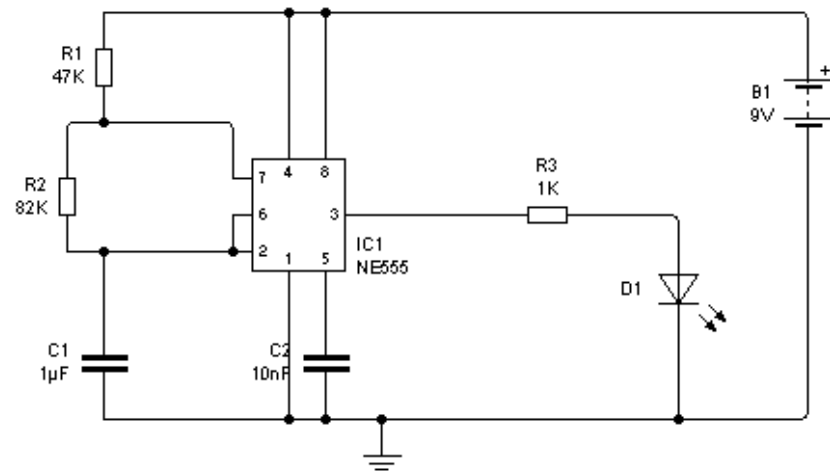


si B1 = 5V,  
USB por ejemplo  
R3= 330  $\Omega$



Name	Quantity
1μF Capacitor	1
10nF Capacitor	1
1K Resistor (1/4W)	1
47K Resistor (1/4W)	1
82K Resistor (1/4W)	1
9V Battery (Ideal)	1
LED (Red)	1
NE555 Bipolar Timer	1